

1回目課題1

名前：

令和元年10月04日(金)

直流回路網 (回路が網目状につながったもの, 例は黒板に描いています) において, ある箇所に流れる電流を求める方法 (複数回答) を考えられるだけ書け. (15点)